

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** প্যারালাল ফিডার প্রটেকশনের জন্য কয়টি রিলের প্রয়োজন হয় এবং কেন?

বাকশিবো- ২০০৮, ১০, ১৭, ২১

উত্তর : প্যারালাল ফিডার প্রটেকশনের জন্য মোট দুটি রিলে ব্যবহার করা হয়। যথা :-

ক) ওভার কারেন্ট রিলে।

খ) রিভার্স পাওয়ার রিলে।

কারণ : ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি এবং ত্রুটিপূর্ণ লাইনকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করে সিস্টেম সচল রাখার জন্য এই দুটি রিলের প্রয়োজন হয়।

***** ২।** ইনভার্স টাইম ওভার কারেন্ট রিলে কী?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : যে রিলের অপারেটিং টাইম (Operating Time) এর অপারেটিং কারেন্টের (Operating Current) মানের সাথে উল্টানুপাতিক হয় তাকে ইনভার্স টাইম ওভার কারেন্ট রিলে বলে। অর্থাৎ কারেন্ট যত বাড়বে, রিলে তত দ্রুত কাজ করবে।

*** ৩। ট্রান্সলে রিলে (Translay Relay) কী? বাকশিবো- ২০১২, ১৪

উত্তর : ট্রান্সলে রিলে হলো এমন একটি রিলে যার কিছু বৈশিষ্ট্য ট্রান্সফরমারের মতো এবং এর গঠন ইনডাকশন টাইপ ওভার কারেন্ট রিলের অনুরূপ।


SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ডেফিনিট টাইম রিলে ব্যবহার করে রেডিয়াল ফিডার প্রটেকশন কীভাবে করা হয় চিত্রসহ লিখ।

বাকশিবো- ২০১২'পরি, ১৪'পরি, ১৭, ১৯

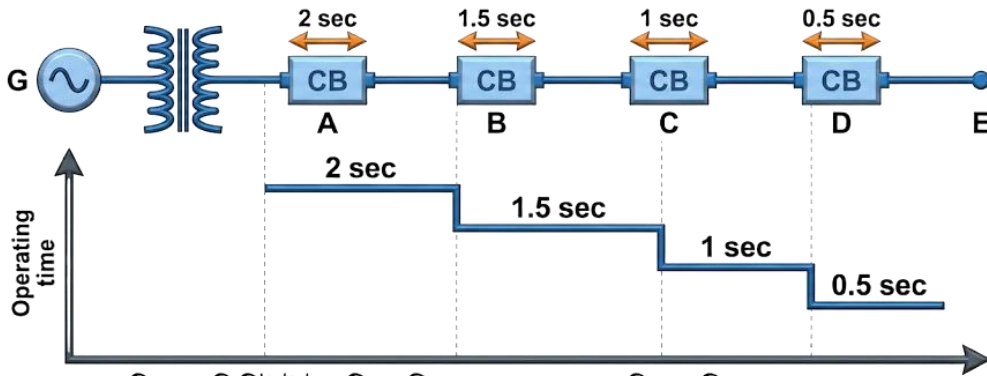উত্তর : ডেফিনিট টাইম রিলের সাহায্যে রেডিয়াল ফিডারের সুরক্ষায় প্রতিটি রিলের অপারেটিং টাইম নির্দিষ্ট থাকে। নিচের চিত্রে এর ব্যবস্থা দেখানো হলো :



চিত্র: ডেফিনিট টাইম ডিলে রিলে ব্যবহার করে রেডিয়াল ফিডারের সুরক্ষা ব্যবস্থা


কার্যপ্রণালি : চিত্রে CB তে A, B, C, D এবং তাদের সময় যথাক্রমে 2s, 1.5s, 1s, 0.5s দেওয়া আছে। এই ব্যবস্থায় সোর্স থেকে দূরত্বের ক্রমানুসারে রিলের অপারেটিং টাইম কমানো হয়। চিত্রে রিলে 'D' এর অপারেটিং টাইম সবচেয়ে কম (0.5s)। যদি 'D' এবং 'E' এর মাঝে কোনো ত্রুটি ঘটে, তবে রিলে 'D' দ্রুততম সময়ে (0.5s) সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশ বিচ্ছিন্ন করবে। যদি কোনো কারণে রিলে 'D'

ব্যর্থ হয়, তবে তার পরবর্তী রিলে 'C' নির্দিষ্ট সময় (1s) পর ব্যাক-আপ হিসেবে কাজ করবে।

** ২। রিং মেইন টাইম থ্রেডেড আরক্ষা ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১৫, ২০, ২৪

উত্তর :

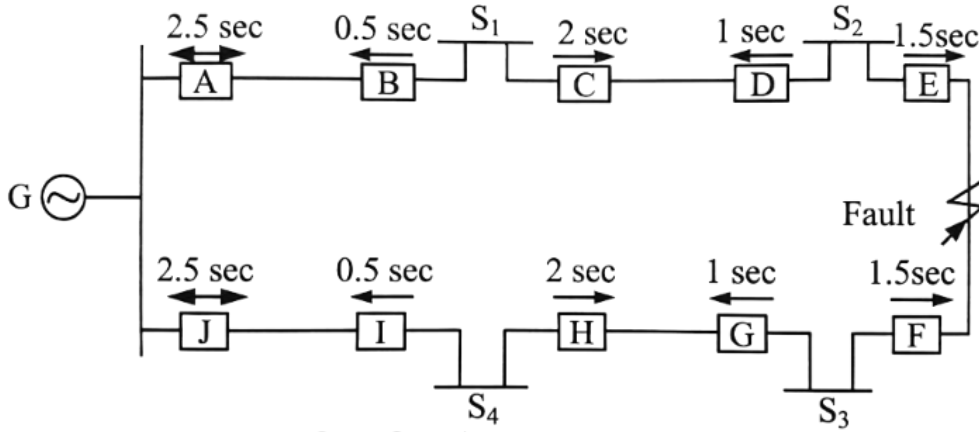

চিত্র : রিং মেইন আরক্ষা ব্যবস্থা